

Работа 7.2. Исследование активных RC-фильтров

Контрольные вопросы и задания

1. Какие преимущества имеют активные RC-фильтры перед пассивными фильтрами?
2. Начертите схему фильтра Саллена-Ки.
3. Как изменится амплитудно-частотная характеристика фильтра Саллена-Ки, если емкость конденсаторов в схеме фильтра увеличить в два раза?